1 硬件描述

对于各个模块的选型和功能已在调研报告中描述,此处不再赘述 此处主要描述各个模块的电路拓扑,PCB设计等

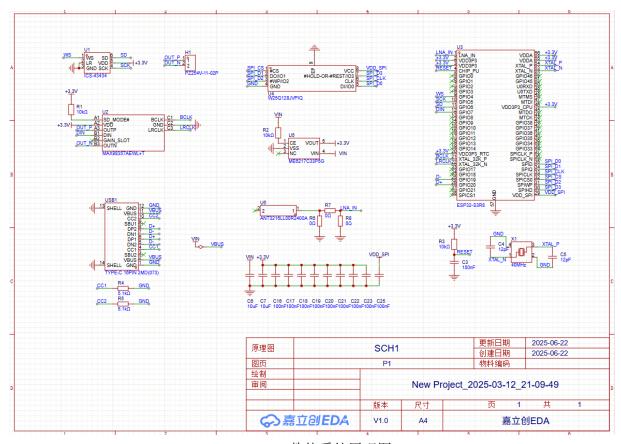


Figure 1: 整体系统原理图

1.1 ESP32-S3 核心板

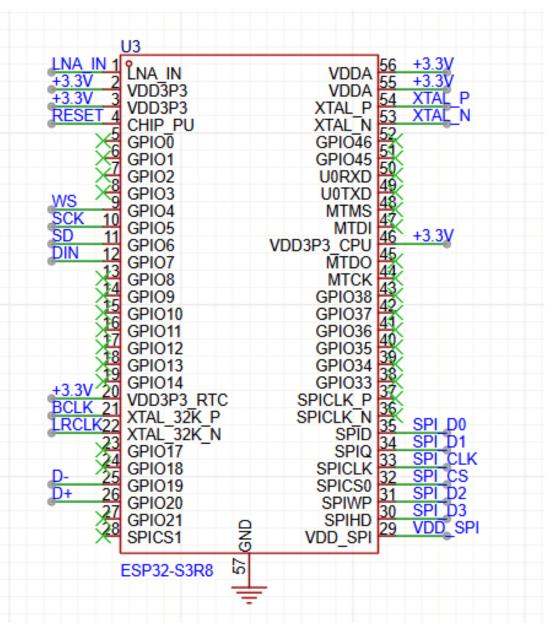


Figure 2: ESP32-S3R8 芯片

这是 ESP32 核心板的电路拓扑, 其中索引 29~35 的引脚, 连接到外部 flash, 作为整个系统的 ROM

GPIO47暴露出标准 I2S 总线,用以连接 MEMS 音频芯片,接收音频数据 GPIO19、20 直接连接到 USB-C 接口的通信引脚,用以程序烧录和串口通信 XTAL P 和 XTAL N 连接到外部晶振,提供系统时钟

1.2 USBC 接口

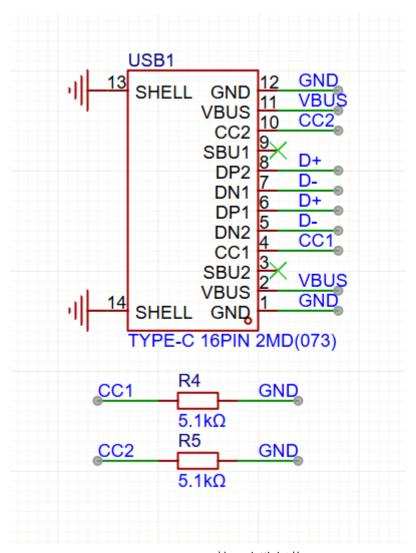


Figure 3: USB-C 接口电路拓扑

USB-C 接口的电路拓扑,其中 D+和 D-用于连接到 ESP32 芯片作为通信口,方便程序烧录和通信

其中 CC1 和 CC2 用于 USB-C 供电功率的通信,不过我们的设备不需要快充,因此直接将其接一个 5.1KΩ 下拉电阻即可

1.3 电源管理芯片

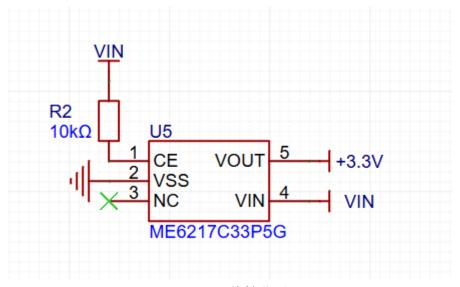


Figure 4: ME6217 线性稳压器(LDO)

LDO 将 USB-C 接口的 5V 电源转换为标准 3.3V 电源,供给 ESP32 芯片和其他模块

1.4 MEMS 音频芯片

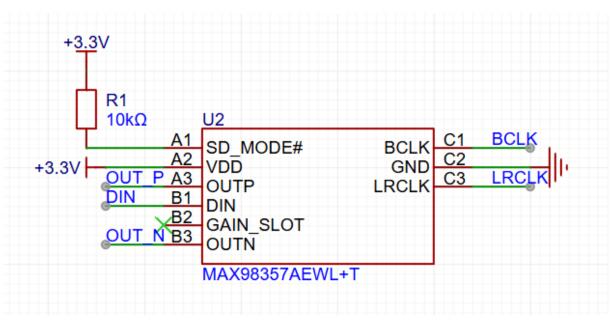


Figure 5: 音频处理芯片

其中 BCLK、LRCLK、DIN 为 I2S 标准数字音频接口,连接到 ESP32 芯片传输音频数据

1.5 FLASH 芯片

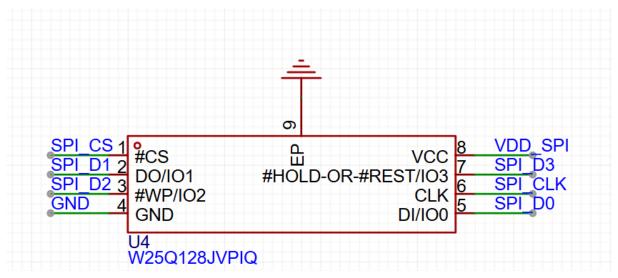


Figure 6: 外部 Flash 芯片

暴露出标准的 SPI 接口

其中的 SPI_D0~D4 为数据信号, SPI_CS 为片选信号(低有效), 只在片选信号有效时, 芯片才会响应 SPI 总线上的数据传输 SPI CLK 为时钟信号,负责同步 SPI 总线上的数据传输

1.6 外部石英晶振

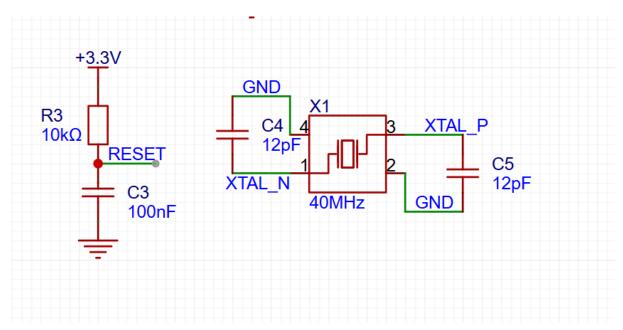


Figure 7: 外部石英晶振和复位电路

负责提供数字系统时钟和复位信号 差分时钟信号 XTAL_P 和 XTAL_N 以抗干扰 此处复位按键的电容用于滤波,防止按键抖动

1.7 陶瓷天线

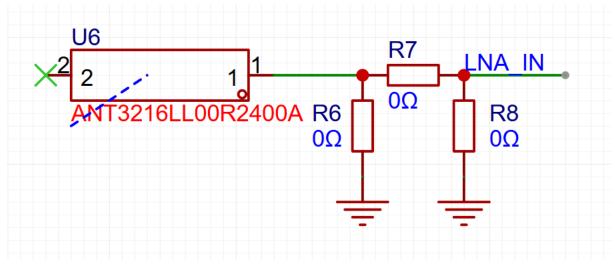


Figure 8: 陶瓷天线

用于 ESP32 的无线通信

1.8 PCB 设计

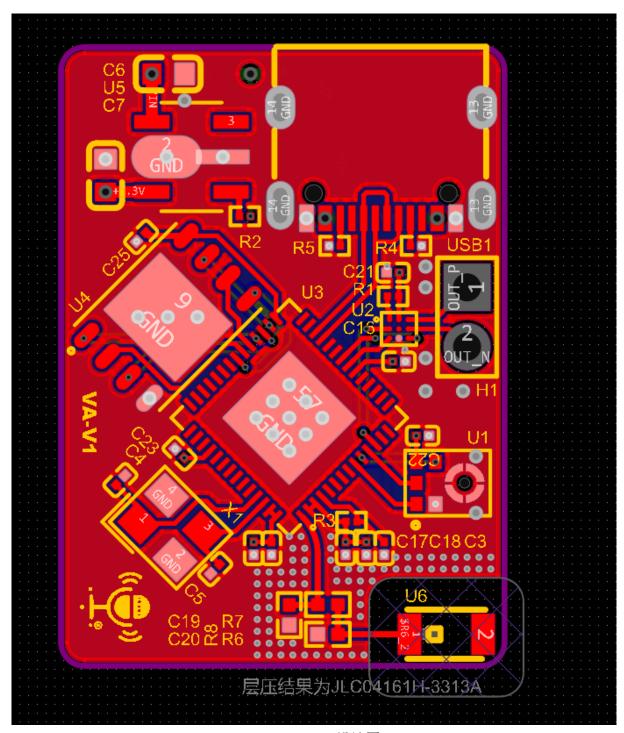


Figure 9: PCB 设计图

pcb 双面铺铜,降低地线阻抗、提高抗干扰能力、降低压降和提高电源效率,并减小环路面积,同时挖掉陶瓷天线(U6)的铺铜,并且周围加上过孔以降低接地阻抗,提升抗干扰能力,同时阻抗线圆弧走线以降低阻抗

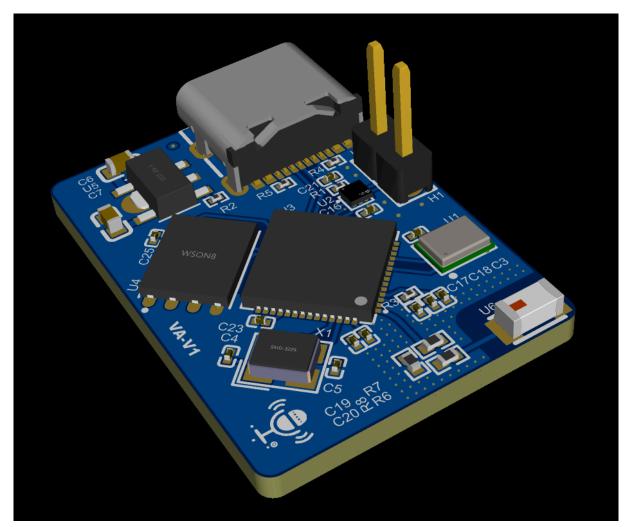


Figure 10: PCB3D 预览图